# Sketching with Hardware

03: Elektronik 02 + Digitale Schaltungen


# Fragen?

# **Demo Fritzing**

#### Mehr Elektronik...

- Strom fließt vom Pluspol (Kathode) zum Minuspol (Anode)
- Symbole im Schaltplan: 5V, GND oder ≟
- Technische Stromrichtung: Von Plus nach Minus
- Stromkreis muss geschlossen sein
- Direkte Verbindung von Plus und Minus: Kurzschluss

## Parallel- and Reihenschaltung

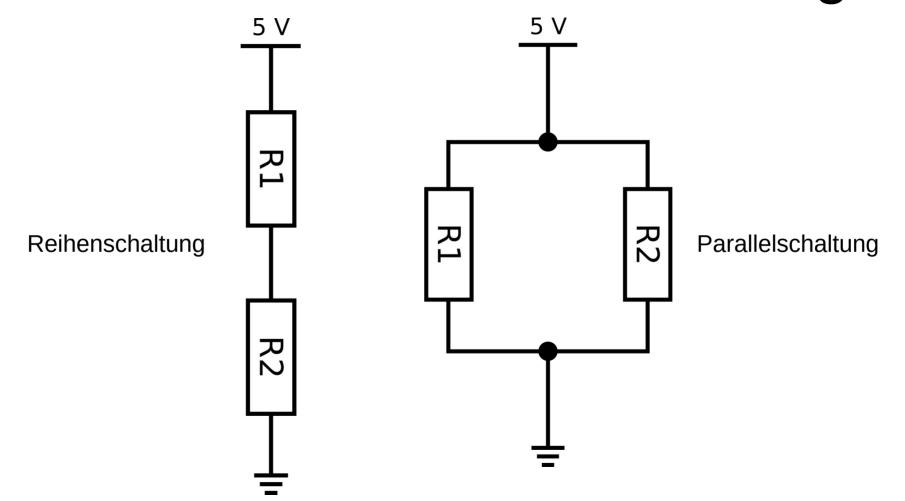


## Reihenschaltung

• Der Gesamtwiderstand  $R_{\it total}$  ist die Summe aller Teilwiderstände in einer Reihenschaltung

$$R_{total} = R_1 + R_2 + ... + R_n = \sum_{i=1}^{n} R_i$$

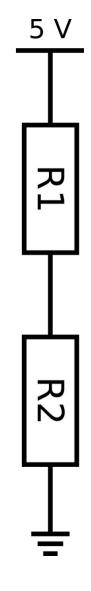- Die Spannung  $U_{{\scriptscriptstyle total}}$  wird in n Teilspannungen aufgeteilt
- Die Stromstärke I ist an allen Stellen der Reihenschaltung konstant




# Parallelschaltung

ullet Der Kehrwert des Gesamtwiderstands  $R_{\scriptscriptstyle total}$  entspricht der Summe der Kehrwerte aller Teilwiderstände einer Parallelschaltung

$$\frac{1}{R_{total}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{R_i}$$

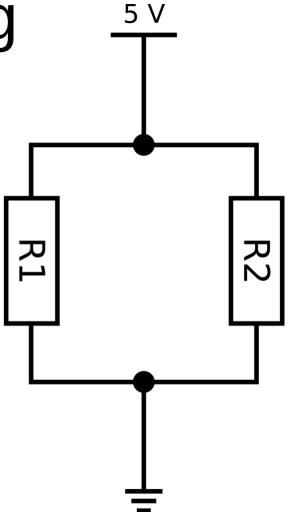- Der Strom  $I_{total}$  wird in n Teilströme aufgeteilt
- Der Spannungsabfall über jeden Widerstand der Parallelschaltung ist konstant




# Spannungsteiler

- Reihenschaltung von Widerständen
- Teilt die Spannung in mehrere Teilspannungen auf
- Das Verhältnis des Spannungsabfalls über einen Widerstand zur Gesamtspannung entspricht dem Verhältnis dieses Widerstands zum Gesamtwiderstand

$$U_{total} = U_1 + U_2 + ... + U_n$$
 
$$\frac{U_i}{R_i} = \frac{U_{total}}{R_{total}}$$

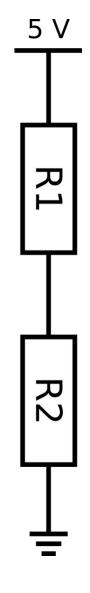
• Übung:  $R1 = 100\Omega$ ,  $R2 = 400\Omega \rightarrow berechnen Sie U1$ 




# Noch Fragen?
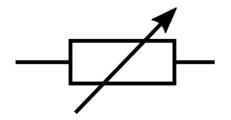
#### Potentiometer


- Variabler Widerstand
- Schleifkontakt auf Graphit
- Je größer der Abstand, desto höher der Widerstand
- Dimmer, Lautstärkeregler, ...




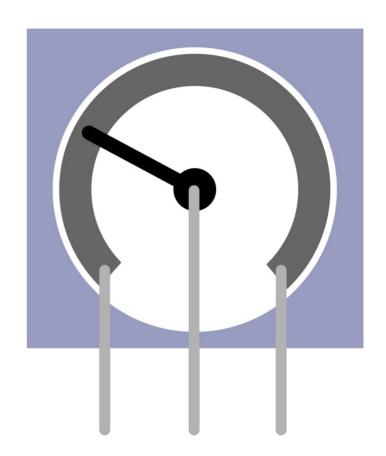
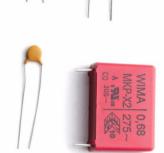
# Kondensatoren —


- Speichern elektrische Ladung (Q)
- Gespeicherte Ladung pro Volt = Kapazität (C)
- Einheit der Kapazität: Farad (F)
  - -C=Q/U
- Polarität kann wichtig sein!
- Verwendung:
  - Ladung speichern
  - Signale filtern (z.B. Rauschen)
  - Spannungsspitzen ausgleichen



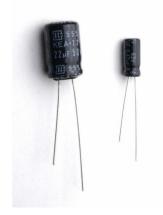

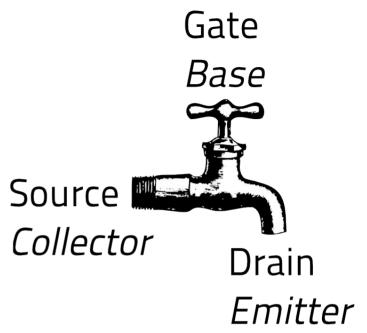
#### **Transistor**

- Elektronisch gesteuerter Schalter
- Wenn eine Spannung an der base anliegt, kann Strom vom collector zum emitter fließen
- Anwenung:
  - Große Lasten schalten
  - Logikgatter
  - Grundbaustein für digitale Schaltungen



TODO: Source

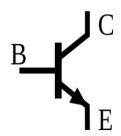


#### Transistor: MOSFET

- Zwei Typen:
  - Normal geöffnet
  - Normal geschlossen
- Kann wie ein spannungsgesteuerter Widerstand verwendet werden
- Kann große Lasten mit wenig Spannung schalten




## Last mit MOSFET schalten

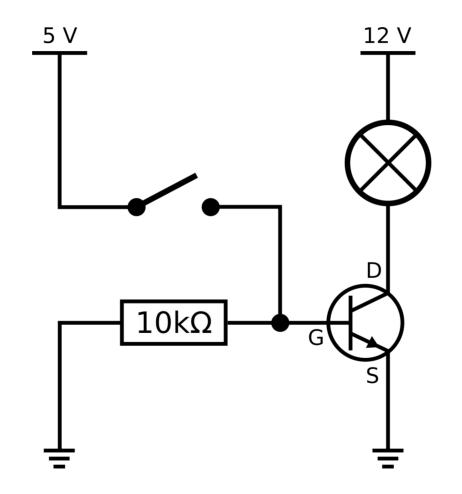

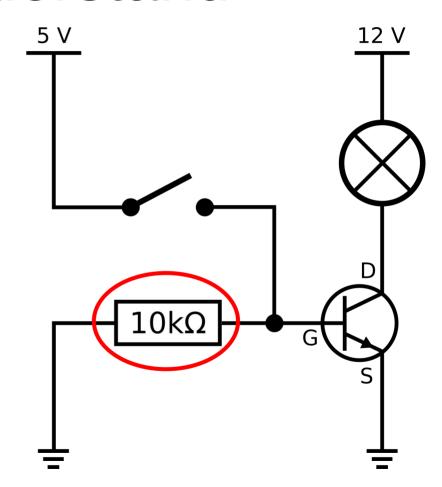
### Pull-Down-Widerstand

- Wenn der Schalter geschlossen ist, kann Strom von 5 V über Gate und Source zu GND fließen
- Wenn der Schalter geöffnet wird, bleibt ein Restpotential zwischen dem Schalter und GND
  - → Über einen großen Widerstand zwischen Gate und GND kann dieses Potential abfließen


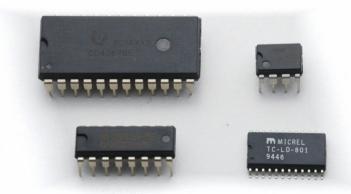
## Integrated Circuits


- Spezielle Komponenten, die einen bestimmten Schaltkreis enthalten und in sich geschlossenes Bauteil hergestellt werden
- Können millionen von Transistoren, Widerständen und Kondensatoren enthalten
- Werden als "black box" verwendet
- Beispiele:
  - Logikgatter, Verstärker, Timer, Register, Speicher, Sensoren, ...



## Beispiel: Das AND-Gatter

```
+V_{CC}
and (a, b) {
    if (a == 1)
    and (b == 1):
         return 1
                                                   out
    else:
         return 0
```


## Example: LM555

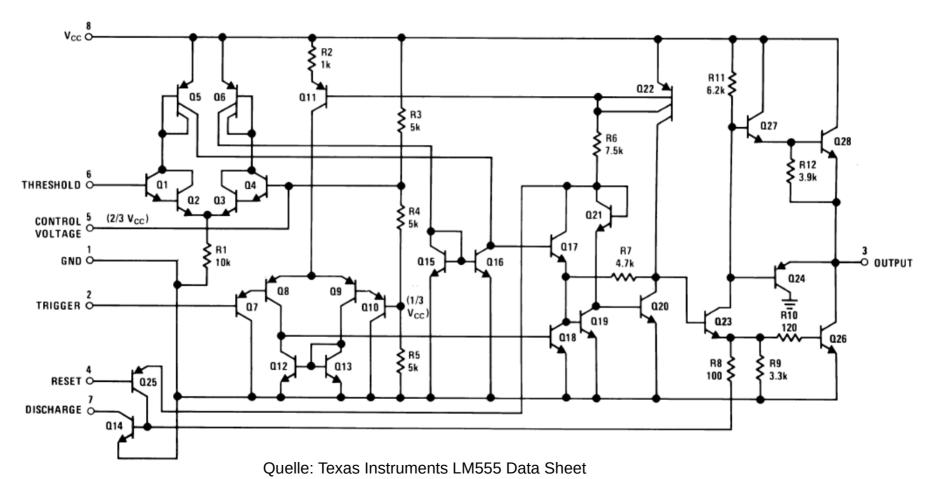


23
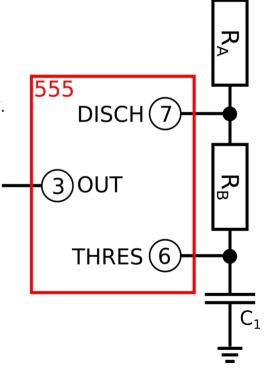
### Wie funktioniert ein 555 Timer-IC? vcc

- Verschiedene Betriebsmodi / mögliche Schaltungen
- Grundprinzip: Lade einen Kondensator und mach etwas, sobald dieser voll ist. Beispiel: *astable multivibrator:* 
  - 1)  $C_1$  wird geladen. THRES misst die Spannung an  $C_1$ .
    - 1)  $\rightarrow$  die Spannung an *THRES* beginnt bei 0 V, da die gesamte Spannung verwendet wird, um  $C_1$  zu laden. Je weiter  $C_1$  geladen wird, umso höher die Spannung an *THRES*.
  - 2) Sobald die Spannung an *THRES* 2/3  $V_{cc}$  erreicht, wird *DISCH* mit *GND* verbunden und *OUT* auf *high* ( $V_{cc}$ ) geschalten.
    - → C, entlädt sich
  - 3) Sobald die Spannung an *THRES* wieder 1/3 of  $V_{cc}$  erreicht, wird die Verbindung zwischen *DISCH* und *GND* getrennt und *OUT* auf *low* (*GND*) geschalten.
    - → gehe zu Schritt 1




#### 555: Astable Multivibrator

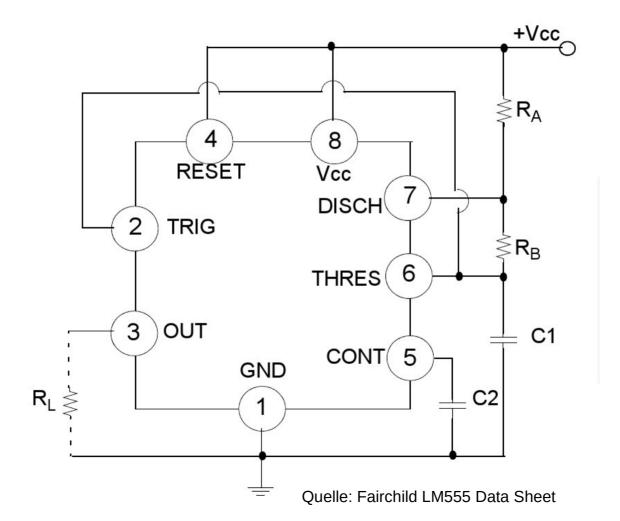

# Reading Data Sheets



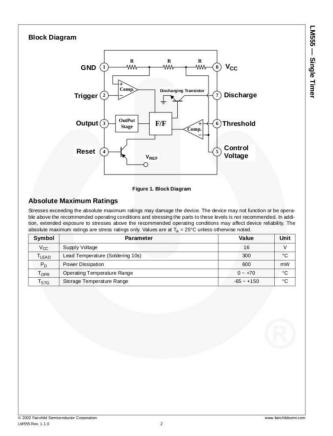

$\begin{split} &V_{CC}=5V,R_L=\infty\\ &V_{CC}=15V,R_L=\infty\\ &R_A=1k\Omegato100k\Omega\\ &C=0.1\mu\text{F} \end{split}$	4.5	3 7.5 1.0 50 0.1 2.25	16.0 6 15.0 3.0	V mA mA % ppm / °C
$\begin{split} &V_{CC} = 15 \text{ V}, R_L = \infty \\ &R_A = 1 \text{ k}\Omega \text{ to } 100 \text{ k}\Omega \\ &C = 0.1  \mu\text{F} \end{split}$ $&R_A = 1 \text{ k}\Omega \text{ to } 100 \text{ k}\Omega \\ &C = 0.1  \mu\text{F} \end{aligned}$		7.5 1.0 50 0.1	15.0 3.0	mA % ppm / °C
$R_A = 1 \text{ k}\Omega \text{ to} 100 \text{ k}\Omega$ $C = 0.1 \mu\text{F}$ $R_A = 1 \text{ k}\Omega \text{ to} 100 \text{ k}\Omega$ $C = 0.1 \mu\text{F}$		1.0 50 0.1	3.0	% ppm / °C
$\begin{aligned} R_A &= 1  k\Omega         $		50		ppm / °C
$C = 0.1 \mu\text{F}$ $R_A = 1 k\Omega \text{ to } 100 k\Omega$ $C = 0.1 \mu\text{F}$		0.1	0.5	
$R_A = 1 \text{ k}\Omega \text{ to } 100 \text{k}\Omega$ $C = 0.1 \mu\text{F}$			0.5	%/V
$R_A = 1 k\Omega \text{ to } 100 k\Omega$ $C = 0.1 \mu\text{F}$		2 25		
C = 0.1 μF		2.20		96
		150		ppm / °C
		0.3		%/V
V <sub>CC</sub> = 15 V	9.0	10.0	11.0	V
V <sub>CC</sub> = 5 V	2.60	3.33	4.00	V
V <sub>CC</sub> = 15 V		10.0		V
V <sub>CC</sub> = 5V		3.33		V
		0.10	0.25	μА
V <sub>CC</sub> = 5 V	1.10	1.67	2.20	V
V <sub>CC</sub> = 15 V	4.5	5.0	5.6	V
V <sub>TR</sub> = 0 V		0.01	2.00	μА
	0.4	0.7	1.0	V
		0.1	0.4	mA
		0.06	0.25	V
I <sub>SINK</sub> = 50 mA		0.30	0.75	V
V <sub>CC</sub> = 5 V, I <sub>SINK</sub> = 5 mA		0.05	0.35	V
		1000000		V
I <sub>SOURCE</sub> = 100 mA				V
V <sub>CC</sub> = 5 V, I <sub>SOURCE</sub> = 100 mA	2.75	3.50(3)33		V
				ns
		100000		ns
		20	100	nA
	$\begin{split} &V_{CC} = 5 \text{ V} \\ &V_{CC} = 15 \text{ V} \\ &V_{CC} = 15 \text{ V} \\ &V_{CC} = 5 \text{ V} \\ &V_{CC} = 15 \text{ V} \\ &V_{TR} = 0 \text{ V} \\ &V_{CC} = 15 \text{ V} \\ &V_{TR} = 0 \text{ V} \\ &V_{CC} = 15 \text{ V} \\ &V_{CC} = 10 \text{ M} \\ &V_{CC} =$	$\begin{split} &V_{CC} = 5 \text{ V} & 2.60 \\ &V_{CC} = 15 \text{ V} \\ &V_{CC} = 5 \text{ V} & 1.10 \\ &V_{CC} = 5 \text{ V} & 4.5 \\ &V_{TR} = 0 \text{ V} & 0.4 \\ \\ &V_{CC} = 15 \text{ V} &  SINK  = 10 \text{ mA} \\ & I_{SINK}  = 50 \text{ mA} \\ &V_{CC} = 15 \text{ V} &  SINK  = 200 \text{ mA} \\ & V_{CC}  = 15 \text{ V} &  V_{CDCC}  = 200 \text{ mA} \\ & V_{CC}  = 15 \text{ V} &  V_{CDCC}  = 200 \text{ mA} \\ & V_{CC}  = 15 \text{ V} &  V_{CDCC}  = 200 \text{ mA} \\ & V_{CD}  & V_{CDCC}  = 100 \text{ mA} &  V_{CDCCC}  = 100 \text{ mA} \\ & V_{CD}  & V_{CDCCC}  = 100 \text{ mA} &  V_{CDCCCC}  = 100 \text{ mA} \\ & V_{CDCCC}  & V_{CDCCCCC}  & V_{CDCCCCCC}  & V_{CDCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC$	V <sub>CC</sub> = 5 V   2.60   3.33     V <sub>CC</sub> = 15 V   1.00   0.10     V <sub>CC</sub> = 5 V   1.10   1.67     V <sub>CC</sub> = 5 V   1.10   1.67     V <sub>CC</sub> = 15 V   4.5   5.0     V <sub>TR</sub> = 0 V   0.01     V <sub>CC</sub> = 15 V   1.10   0.4   0.7     V <sub>CC</sub> = 15 V   1.10   0.4   0.7     V <sub>CC</sub> = 15 V   1.10   0.1     V <sub>CC</sub> = 15 V   1.10   0.1     V <sub>CC</sub> = 5 V · I.10 × = 5 mA   0.05     V <sub>CC</sub> = 5 V · I.10 × = 5 mA   1.25     V <sub>CC</sub> = 15 V   1.10 × = 10 mA   1.25     V <sub>CC</sub> = 5 V · I.10 × = 10 mA   1.25     V <sub>CC</sub> = 5 V · I.10 × = 10 mA   1.25     V <sub>CC</sub> = 5 V · I.10 × = 10 mA   1.25     V <sub>CC</sub> = 5 V · I.10 × = 10 mA   1.25     V <sub>CC</sub> = 5 V · I.10	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

LMSSS Rev 1 1 0