# Abschlussprojekt

## Aufgabe 1: Brainstorming

Siehe Mural-Board!


# Aufgabe 2: Themenauswahl: Drink Reminder

Funktionen (optionale Funktionen grau markiert)

- Gerät kann an-/ausgeschalten werden mit Kippschalter (inklusive LED, die den Gerätestatus anzeigt)
- Ist das Glas leer und an der richtigen Position platziert, so wird automatisch das Glas aufgefüllt
  - → Um festzustellen, ob das Glas leer ist, wird ein Drucksensor unter dem Glas verwendet
  - → Um das Glas aufzufüllen wird eine Wasserpumpe verwendet, die Wasser von der danebenstehenden Flasche in das Glas pumpt
- Ist die Flasche leer, so wird durch LEDs und durch ein Geräusch darauf aufmerksam gemacht
  - → Um zu messen, ob die Flasche leer ist, ist ein Water Flow Sensor eingebaut. Sobald der Water Flow Sensor kein durchfließendes Wasser mehr misst, ist die Flasche leer.
- In regelmäßigen Abständen ertönt ein auffälliger Ton, sowie die LEDs unter dem Glas sollen aufleuchten, um ans Trinken zu erinnern
  - → Je länger das Glas nicht angerührt wird/ die Signale ignoriert/ nichts getrunken wird, desto "nerviger" bzw. auffälliger sind die Signale beim nächsten mal
- Allgemein zielt das Gerät darauf ab, dass der Nutzer in der Zeit, in der das Gerät aktiv ist, auch die entsprechend empfohlene Wassermenge zu sich nimmt. Angenommen 3 Liter Wasser am Tag (24 std 8 std schlaf = 16 std/Tag) sind empfohlen, dann erinnert das Gerät einen z.B. jede Std 3/16 Liter (= 0,1875 Liter) zu trinken. In welchem Zeitabständen dabei ans Trinken erinnert werden soll ist noch unklar (also ob z.B. einmal stündlich 0.18 Liter oder alle 30 Minuten 0.09 Liter getrunken werden sollen).

#### Skizzen



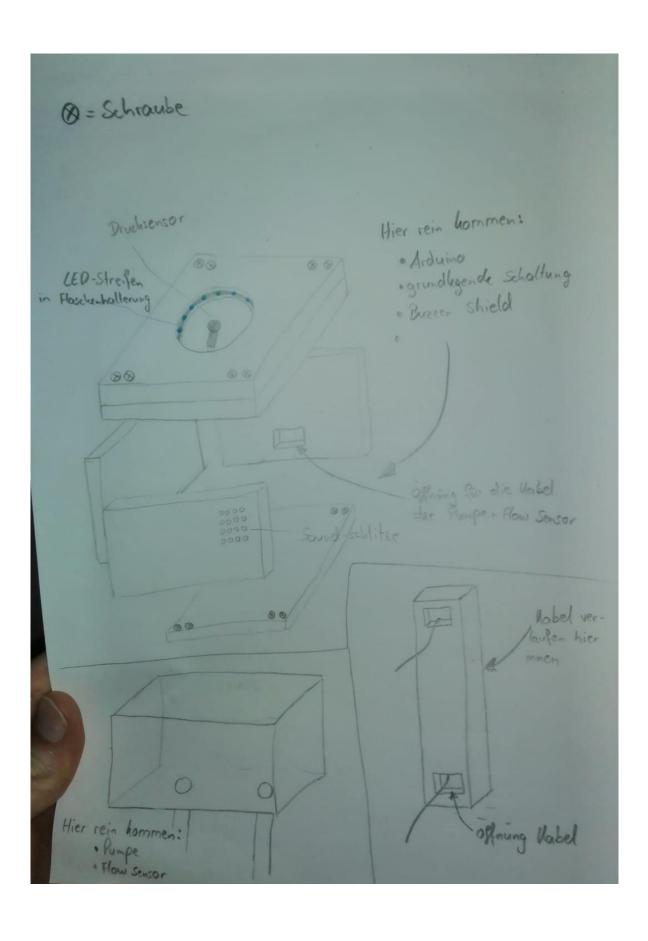

## Benötigte Bauteile

Benotigte Baut		B	C
Bauteilname	Vorhanden/ aus Inventar benötigt/ Bestellen	Bestelllink	Sonstige Notizen
Drucksensor (5,15 €)	Bestellen	https://www.reichelt.de/ard uino-drucksensor-20-g-bis- 10-kg-ard-sen-pressure- p284398.html?&trstct=pos 1&nbc=1	<ul> <li>kompativle mit Arduino (Raspberry Pi nur mit AD-Wandler)</li> <li>0 - 10 Kilogramm Messbereich</li> <li>Ansprechsensibilität ab 20 Gramm</li> <li>&lt; 0,25 mm Sensorstreifendicke</li> <li>± 2,5% Genauigkeit</li> <li>&lt; 1 ms Antwortzeit</li> <li>&lt; 15 ms Wiederherstellungszeit</li> <li>-20 - 60 ° C Betriebstemperatur</li> <li>&gt; 100.000 Messungen</li> </ul>
Wasserpum pe (11,95 €)	Bestellen	https://www.pollin.de/p/wa sserpumpe-daypower-wp- 2507-ip63-12-v- 330056?emcs0=11&emcs1= productdetail1&emcs2=3300 93&emcs3=330056	<ul> <li>Betriebsspannung: 12V</li> <li>Leistung: 3W</li> <li>Fördermenge: 1.8l/min</li> <li>Förderhöhe: 1.8 Meter</li> <li>Lebensdauer: &gt; 20000h</li> <li>Schlauchanschluss: 9.5mm</li> </ul>
Water Flow Sensor (10 €)	Bestellen	https://www.amazon.de/HA LJIA-YF-S401-0-5-5L-Digital- Arduino/dp/B073VJQMJJ/ref =asc df B073VJQMJJ/?tag=g oogshopde- 21&linkCode=df0&hvadid=2 27966455170&hvpos=&hvne tw=g&hvrand=92235756912 00512594&hvpone=&hvptw o=&hvqmt=&hvdev=c&hvdv cmdl=&hvlocint=&hvlocphy= 9042596&hvtargid=pla- 427734108689&psc=1&th=1 &psc=1	<ul> <li>6mm Schlauch wird empfohlen</li> <li>Spannungsbereich: 5-12V</li> <li>Betriebsstrom: 15mA (DC 5V)</li> </ul>
Silikonschläu che 6mm UND 8mm (gesamt 16.80 €)	Bestellen	https://www.amazon.de/- /en/SenTECH-Flexible- Silicone-Hose- Water/dp/B07MZ6HH6C/ref =sr 1 5?adgrpid=725559724 33&dchild=1&gclid=CjwKCAj wvMqDBhB8EiwA2iSmPOGej SW0xnn3TIZ- ICTIPFvZXf3vRg5Og6U8ngP9 OrdzY8uEple22RoC33AQAvD BwE&hvadid=39155321436 9&hvdev=c&hvlocphy=9042 596&hvnetw=g&hvqmt=e&h vrand=69027251536177612 11&hvtargid=kwd-	Es werden zwei Schläuche benötigt: einer mit 6mm und der andere mit 8mm Innendurchmesser (Die kürzeste Variante, also 1 Meter ist jeweils ausreichend!)

Schlauchtüll e (2,50 €)	Bestellen	299675644729&hydadcr=27 934 1978096&keywords=sili konschlauch%2B6%2Bmm&q id=1618141787&sr=8- 5&th=1 https://www.amazon.de/- /en/Gardena-Reducer- Plastic-Connector- Connection/dp/B0001E3ZT8/ ref=psdc 4288555031 t1 B 0001E3ZTI	• um 6mm mit 8mm Schlauch zu verbinden
Ein- /Ausschalter	Aus Inventar benötigt		Einfacher Kippschalter
Schutzdiode	Aus Inventar benötigt		Freilaufdiode zum Schutz vor einer Überspannung beim Abschalten der Wasserpumpe
LED-Streifen	Aus Inventar benötigt		Aktuelle Streifen sind zu kurz
Spannungsre gler-Modul DAYPOWER M-SD-LM317	Aus Inventar benötigt		Um 12V Spannung zu 5V zu konvertieren
Blechstreife n	Aus Inventar benötigt		Optional, also wenn sowas zufällig vorhanden ist, wäre nice, ansonsten nicht unbedingt nötig.
Holz	Bereits vorhanden		
LED	Bereits vorhanden		
Arduino Mikro	Bereits vorhanden		
Buzzer Shield	Bereits vorhanden		
12V Spannungsq uelle	Bereits vorhanden		Da Pumpe 12V benötigt
Spannungsre gler	Bereits vorhanden		Um von den 12V auf 5V für Arduino zu kommen
n-channel Transistor	Bereits vorhanden		
Sonstiges	Bereits vorhanden		Litze, Lötzinn, Leiterplatten, Schrauben, Nägel,

### Zeitplan

Tag 1	-	Maße bestimmen (Flaschengröße, Glasgröße, Füllvolumen)	
	-	Informieren über einzelne Bauteile (benötigte Spannung, wie werden sie an	
		Arduino angeschlossen)	
	-	Schaltung/ Steckplan skizzieren	
Tag 2	-	Schaltung/ Steckplan auf Steckbrett umsetzen	
	-	Schaltung testen und ggf. debuggen	
	-	Sensorwerte einlesen und Überblick deren Bedeutung bekommen	

Tag 3	-	Holzmaße bestimmen (da die Schaltung zu diesem Zeitpunkt schon fertig geplant			
		ist, sollte man schon einschätzen können, wie groß die Holzkonstruktionen sein			
		müssen, damit alles "reinpasst")			
	-	Holz zuschneiden und Grundgerüst zusammenbauen			
	-	Schaltung zusammenlöten und ins Gerät einbauen			
Tag 4	-	Code implementieren und debuggen			
		→ Regelmäßige Erinnerung			
		→ Sensorwerte einlesen und darauf reagieren			
		→ Output Signale erzeugen			
Tag 5	-	Letzer Feinschliff			
	-	Pufffer			